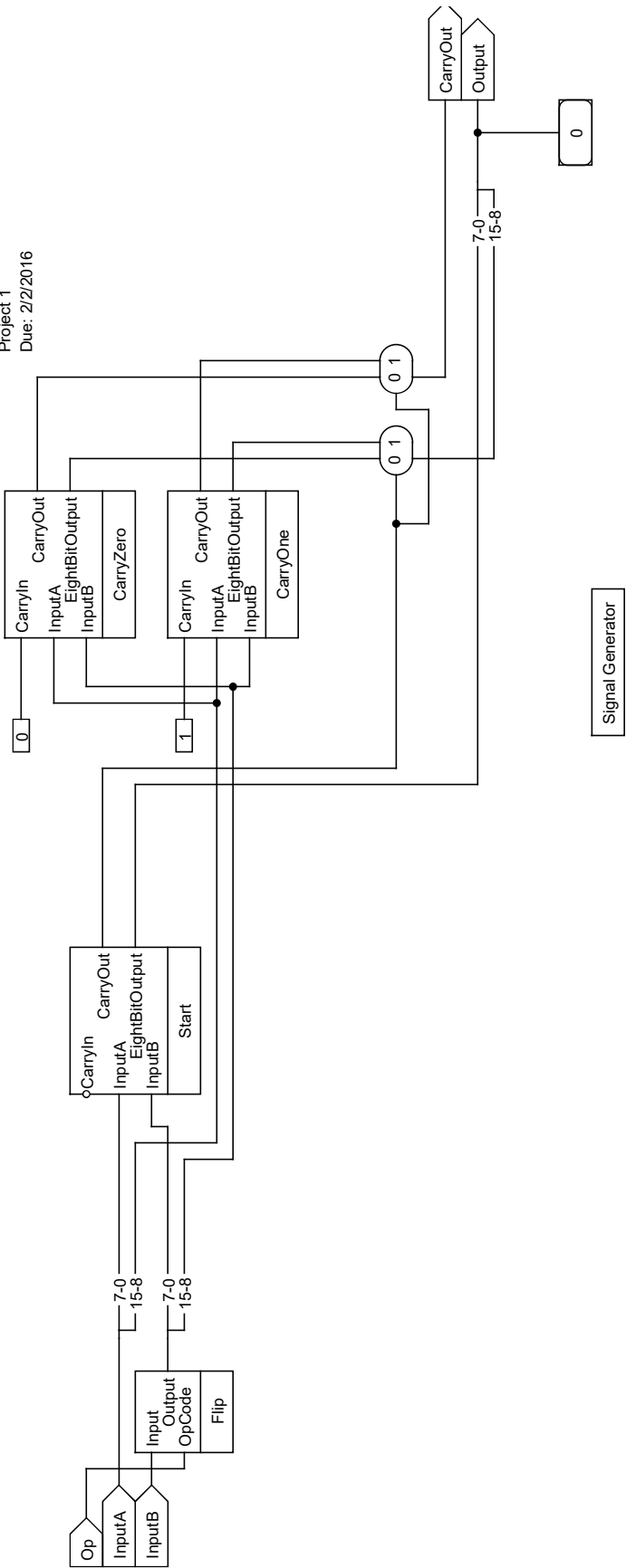



AdderSubtractor

Gage Vander Clay, Bob Heine
AdderSubtractor.jls
Project 1
Due: 2/2/2016




ALU

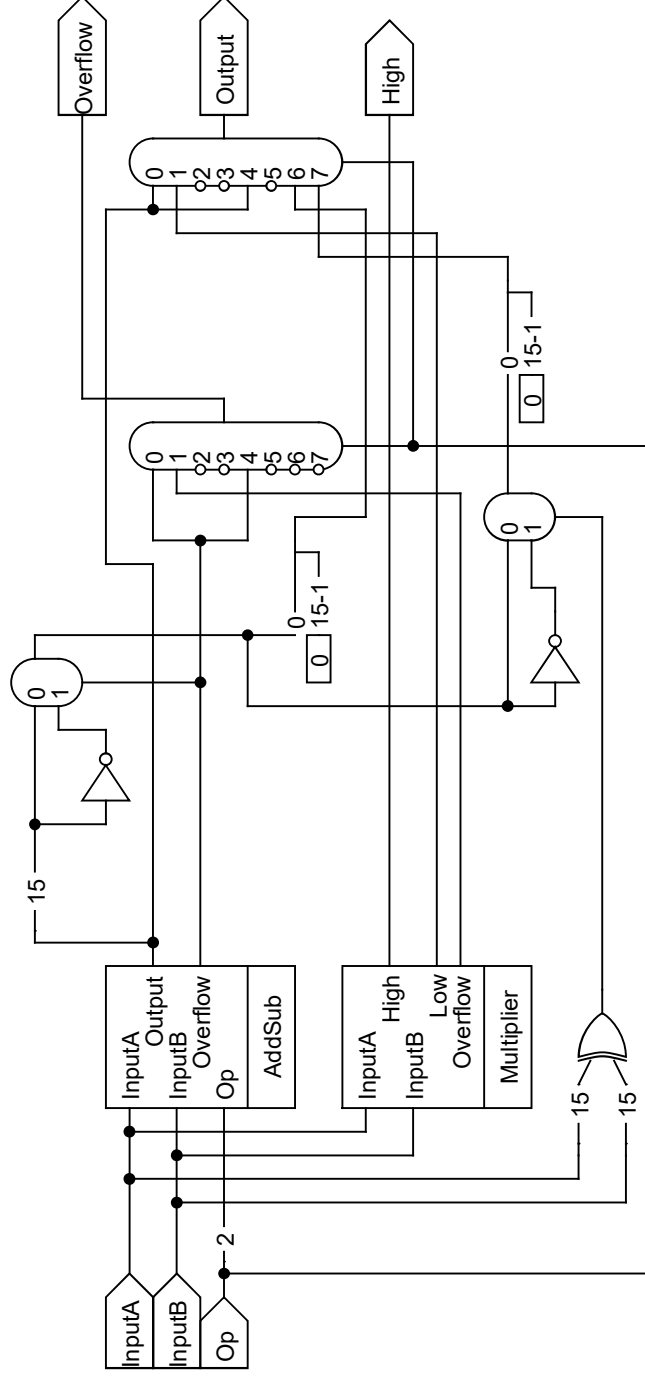Gage Vander Clay, Bob Heine
ALU.jls
Project 1
Due: 2/2/2016



Signal Generator

Multiplier

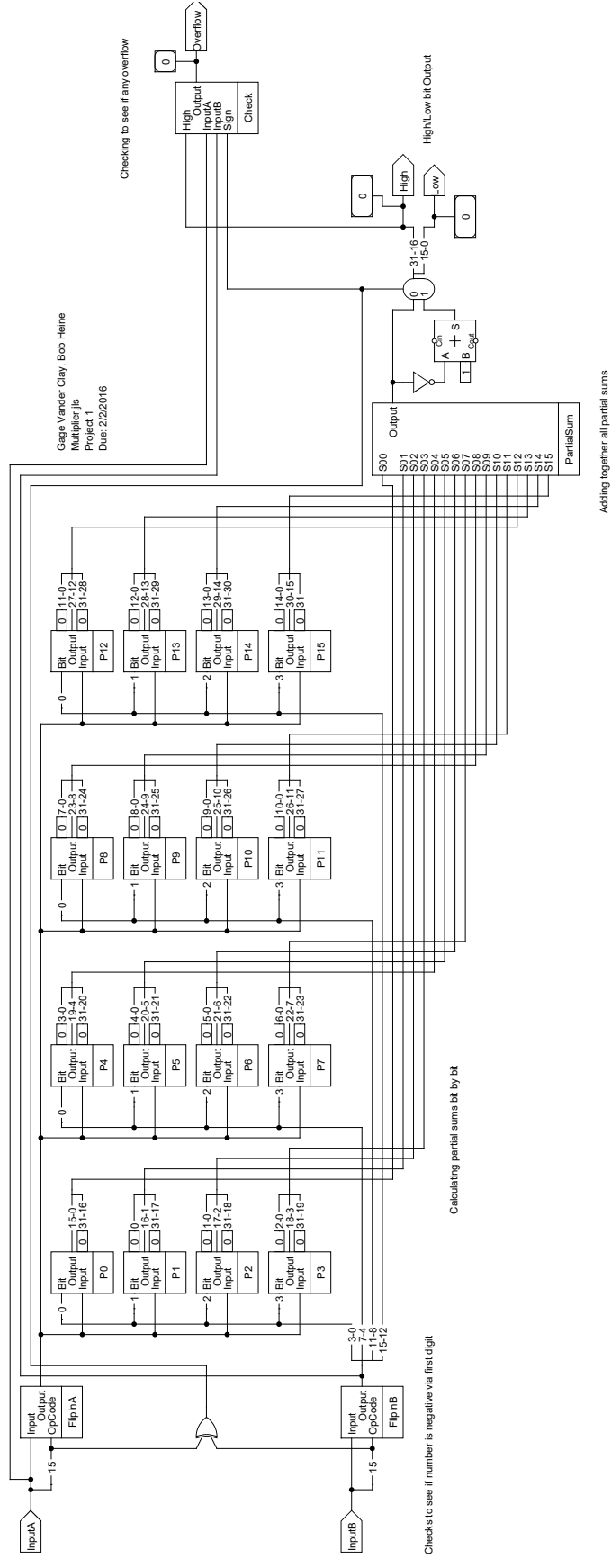

UnsignedFullAdder_16bit

